 


# Versuchsprotokoll E6

## Elektrische Resonanz

7.01.2015



Alexander Schlüter, Josh Wewers, Frederik Edens

Gruppe 15/mi

alx.schlueter@gmail.com

joshw@muenster.de

f\_eden01@wwu.de

# Inhaltsverzeichnis

<b>1. Einführung</b>	<b>1</b>
1.1. Serienresonanzkreis . . . . .	1
1.2. Parallelresonanzkreis . . . . .	1
<b>2. Versuch: Serienresonanzkreis</b>	<b>1</b>
<b>3. Versuch: Parallelresonanzkreis</b>	<b>1</b>
3.1. $10k\Omega$ Widerstand . . . . .	2
3.2. $\infty$ Widerstand . . . . .	5
3.3. $2k\Omega$ Widerstand . . . . .	8
3.4. Innenwiderstand der Spule . . . . .	9
<b>4. Diskussion</b>	<b>9</b>
4.1. Parallelresonanzkreis . . . . .	9
<b>A. Anhang</b>	<b>10</b>
A.1. Fehlerrechnung . . . . .	10
A.1.1. Stromstärke . . . . .	10
A.2. Herleitung . . . . .	10

# 1. Einführung

Resonanzkreise werden im allgemeinen als Frequenzfilter genutzt, um das Empfangen von nur speziellen Frequenzen zu ermöglichen.

## 1.1. Serienresonanzkreis

## 1.2. Parallelresonanzkreis

# 2. Versuch: Serienresonanzkreis

# 3. Versuch: Parallelresonanzkreis

An dem Aufbau 1 wird eine Spannung von  $U_{\approx} = \pm 5V$  mit einer Frequenz von  $F = (1 \pm 0,005)kHz$  angelegt und es wird der Spannungsabfall am  $10\Omega$  Widerstand für unterschiedliche Kapazitäten und Widerstände  $R_p$  bestimmt. Der Fehler der Kapazität war mit 1% der eingestellten Kapazität gegeben und der Fehler der Spannung ergab sich aus der Genauigkeit des Messgeräts. Die Stromstärke konnte nun nach der Formel

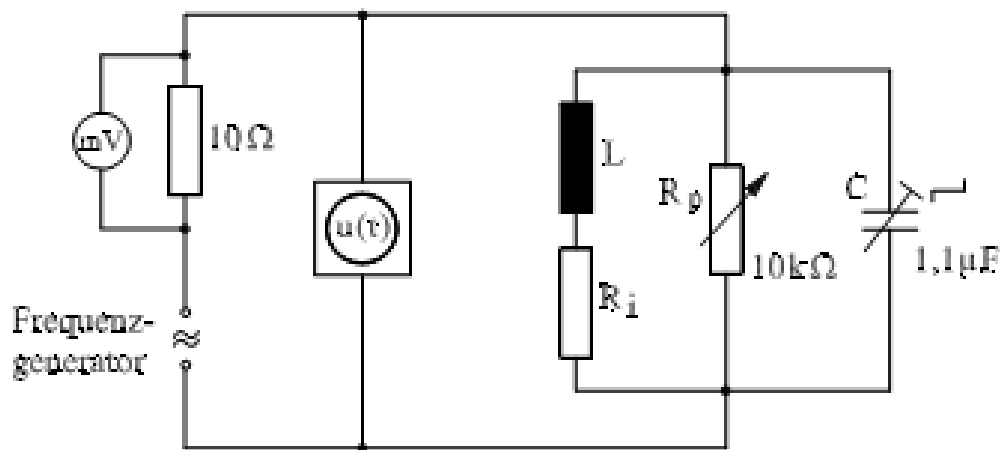


Abbildung 1: Aufbau eines Parallelresonanzkreises

$I = \frac{U}{R}$  berechnet werden. Mit der gleichen Formel wurde mit Hilfe der Gauß'sches Fehlerfortpflanzung der Fehler der Stromstärke bestimmt (Siehe Anhang).

### 3.1. $10k\Omega$ Widerstand

Kapazität C [ $\mu\text{F}$ ]	Fehler [ $\mu\text{F}$ ]	Spannung U [mV]	Fehler [mV]	Stromstärke I [mA]	Fehler [mA]
0,000	0,000	62,900	0,100	6,290	0,315
0,050	0,001	52,100	0,100	5,210	0,261
0,100	0,001	41,500	0,100	4,150	0,208
0,147	0,001	31,500	0,100	3,150	0,158
0,150	0,002	30,800	0,100	3,080	0,154
0,180	0,002	24,500	0,100	2,450	0,123
0,210	0,002	18,300	0,100	1,830	0,092
0,240	0,002	12,600	0,100	1,260	0,064
0,253	0,003	10,500	0,100	1,050	0,053
0,270	0,003	8,400	0,100	0,840	0,043
0,289	0,003	7,400	0,100	0,740	0,038
0,300	0,003	7,900	0,100	0,790	0,041
0,321	0,003	10,500	0,100	1,050	0,053
0,330	0,003	12,000	0,100	1,200	0,061
0,360	0,004	17,800	0,100	1,780	0,090
0,390	0,004	24,000	0,100	2,400	0,120
0,420	0,004	30,500	0,100	3,050	0,153
0,425	0,004	31,500	0,100	3,150	0,158
0,450	0,005	37,000	0,100	3,700	0,185
0,500	0,005	47,600	0,100	4,760	0,238
0,900	0,009	132,200	0,100	13,220	0,661

**Tabelle 1:** Messwerte mit einem  $10k\Omega$  Widerstand

Im folgenden wurde die Werte von C und I im Diagramm aufgetragen.

Dem anscheinend polynomischen Verlaufs nach wurden die Messwerte beider Prozesse zusammen gegen die Funktion  $I(C) = a \cdot x^6 + b \cdot x^5 + c \cdot x^4 + d \cdot x^3 + e \cdot x^2 + f \cdot x + g$  mit *gnuplot* nach dem *least-squares*-Verfahren gefittet.

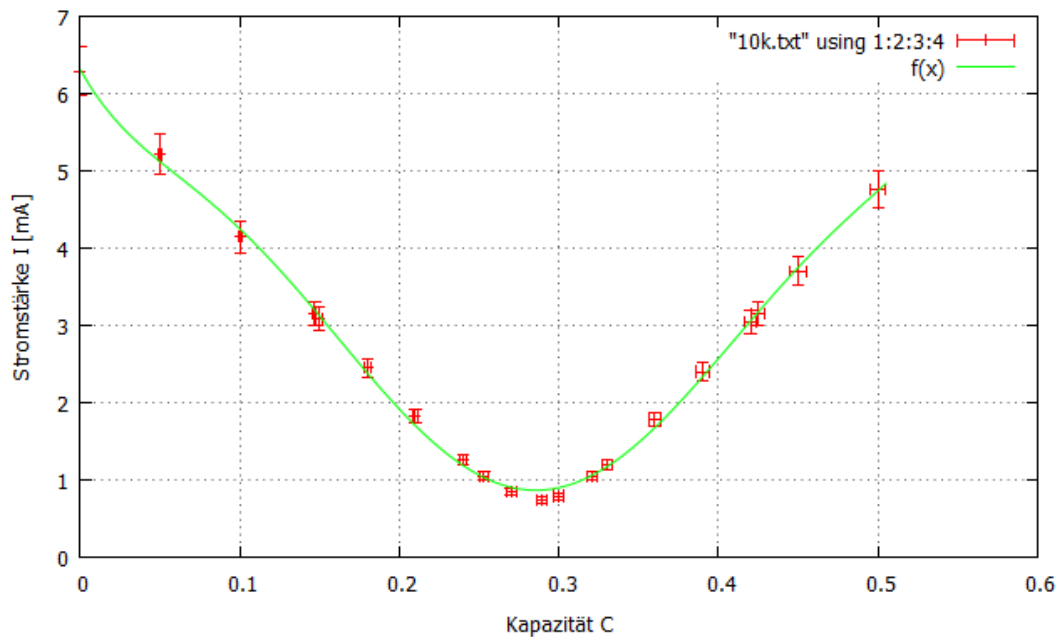


Abbildung 2: 10kΩ Widerstand

Variabel	Wert	Fehler
a	14329,9	$\pm 4004$
b	-24283,7	$\pm 6033$
c	14789,3	$\pm 3449$
d	-3881,36	$\pm 930$
e	429,052	$\pm 118,6$
f	-37,299	$\pm 6,064$
g	6,311	$\pm 0,088$

Tabelle 2: Linearer Fit zu Abbildung 2

Daraus ergibt sich ein Minimum von

$$I_{\min} = (0,702 \pm 0,035) \text{ mA} \Rightarrow I_{\min} \cdot \sqrt{2} = (0,993 \pm 0,053) \text{ mA} \quad (3.1)$$

mit  $C_{\min} = 0,285 \mu\text{F}$  und  $C_1 = 0,257 \mu\text{F}$  und  $C_2 = 0,314 \mu\text{F}$  mit jeweils 1% Fehler.

Für die Spule lässt sich nun sagen, dass

$$L = \frac{1}{(2\pi f)^2 \cdot C} = 88,88 \text{ mH} \quad (3.2)$$

$$\Delta L = \sqrt{\left(\frac{\Delta f}{2\pi^2 f^3 C}\right)^2 + \left(\frac{\Delta C}{2\pi^2 f^2 C^2}\right)^2} = 1,24 \text{ mH} \quad (3.3)$$

So ergibt sich für die Spule  $L = (88,88 \pm 1,24) \text{ mH}$ .

Der Verlustwiderstand der Schaltung ergibt sich aus

$$R_1 = \frac{1}{2\pi f(C_2 - C_1)} = 2792,192 \Omega \quad (3.4)$$

$$\Delta R_1 = \sqrt{\left(\frac{\Delta f}{\pi f^2(C_2 - C_1)}\right)^2 + \left(\frac{\Delta C_2}{\pi f(C_2 - C_1)}\right)^2 + \left(\frac{\Delta C_1}{\pi f(C_2 - C_1)}\right)^2} = 27,82 \Omega \quad (3.5)$$

### 3.2. $\infty$ Widerstand

Kapazität C [ $\mu$ F]	Fehler [ $\mu$ F]	Spannung U [mV]	Fehler [mV]	Stromstärke I [mA]	Fehler [mA]
0,000	0,000	63,000	0,100	6,300	0,330
0,080	0,001	45,600	0,100	4,560	0,249
0,110	0,001	39,200	0,100	3,920	0,220
0,140	0,001	32,600	0,100	3,260	0,191
0,170	0,002	26,000	0,100	2,600	0,164
0,200	0,002	19,500	0,100	1,950	0,140
0,230	0,002	13,100	0,100	1,310	0,120
0,260	0,003	7,100	0,100	0,710	0,106
0,269	0,003	5,600	0,100	0,560	0,104
0,289	0,003	4,000	0,100	0,400	0,102
0,305	0,003	5,600	0,100	0,560	0,104
0,320	0,003	8,300	0,100	0,830	0,108
0,350	0,004	14,600	0,100	1,460	0,124
0,380	0,004	21,100	0,100	2,110	0,145
0,410	0,004	27,900	0,100	2,790	0,172
0,440	0,004	34,400	0,100	3,440	0,199
0,470	0,005	41,000	0,100	4,100	0,228
0,500	0,005	47,400	0,100	4,740	0,257


**Tabelle 3:** Messwerte mit einem unendlichem Widerstand

Im folgenden wurde die Werte von C und I im Diagramm aufgetragen.

Dem anscheinend polynomischen Verlaufs nach wurden die Messwerte beider Prozesse zusammen gegen die Funktion  $I(C) = a \cdot x^6 + b \cdot x^5 + c \cdot x^4 + d \cdot x^3 + e \cdot x^2 + f \cdot x + g$  mit *gnuplot* nach dem *least-squares*-Verfahren gefittet.

Variabel	Wert	Fehler
a	27020,7	$\pm 6518$
b	-44927,8	$\pm 10090$
c	27579,5	$\pm 5963$
d	-7512,98	$\pm 1669$
e	901,99	$\pm 219,9$
f	-59,7594	$\pm 11,03$
g	6,309	$\pm 0,122$

**Tabelle 4:** Linearer Fit zu Abbildung 3

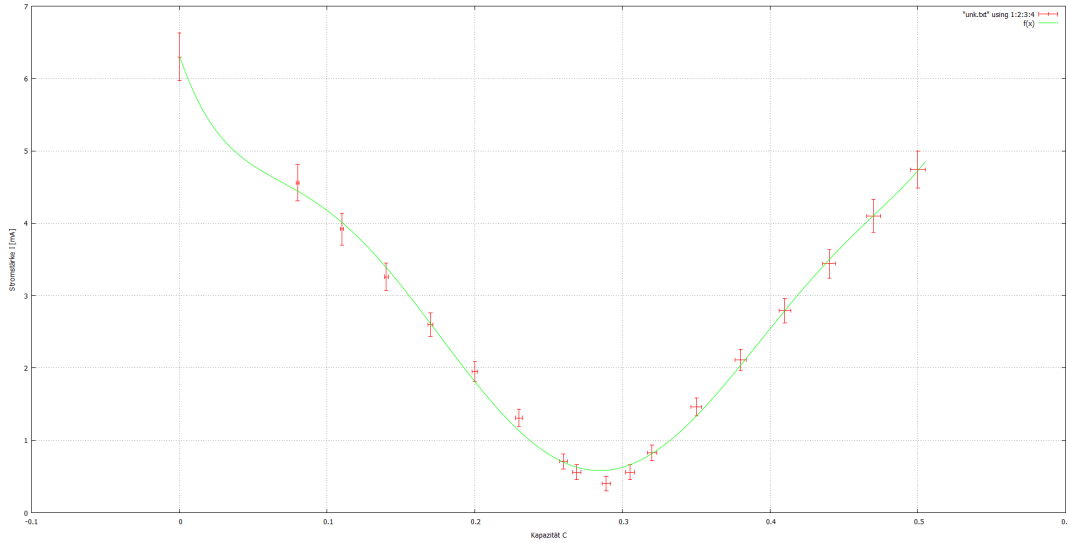Abbildung 3:  $\infty\Omega$  Widerstand

Daraus ergibt sich ein Minimum von

$$I_{min} = (0,580 \pm 0,037)mA \Rightarrow I_{min} \cdot \sqrt{2} = (0,820 \pm 0,047)mA \quad (3.6)$$

mit  $C_{min} = 0,285\mu F$  und  $C_1 = 0,25\mu F$  und  $C_2 = 0,32\mu F$  mit jeweils 1% Fehler.

Für die Spule lässt sich nun sagen, dass

$$L = \frac{1}{(2\pi f)^2 \cdot C} = 88,88mH \quad (3.7)$$

$$\Delta L = \sqrt{\left(\frac{\Delta f}{2\pi^2 f^3 C}\right)^2 + \left(\frac{\Delta C}{2\pi^2 f^2 C^2}\right)^2} = 1,24mH \quad (3.8)$$

So ergibt sich für die Spule  $L = (88,88 \pm 1,24)mH$ .

Der Verlustwiderstand der Schaltung ergibt sich aus

$$R_1 = \frac{1}{2\pi f(C_2 - C_1)} = 2273,642\Omega \quad (3.9)$$

$$\Delta R_1 = \sqrt{\left(\frac{\Delta f}{\pi f^2(C_2 - C_1)}\right)^2 + \left(\frac{\Delta C_2}{\pi f(C_2 - C_1)}\right)^2 + \left(\frac{\Delta C_1}{\pi f(C_2 - C_1)}\right)^2} = 29,00\Omega \quad (3.10)$$



Kapazität C [ $\mu\text{F}$ ]	Fehler [ $\mu\text{F}$ ]	Spannung U [mV]	Fehler [mV]	Stromstärke I [mA]	Fehler [mA]
0,000	0,000	64,200	0,100	6,420	0,336
0,080	0,001	48,200	0,100	4,820	0,261
0,110	0,001	42,500	0,100	4,250	0,235
0,140	0,001	37,000	0,100	3,700	0,210
0,170	0,002	31,600	0,100	3,160	0,187
0,198	0,002	27,100	0,100	2,710	0,168
0,200	0,002	26,800	0,100	2,680	0,167
0,230	0,002	22,800	0,100	2,280	0,152
0,260	0,003	20,300	0,100	2,030	0,142
0,289	0,003	19,200	0,100	1,920	0,139
0,320	0,003	20,500	0,100	2,050	0,143
0,350	0,004	23,600	0,100	2,360	0,155
0,375	0,004	27,100	0,100	2,710	0,168
0,380	0,004	27,800	0,100	2,780	0,171
0,410	0,004	33,000	0,100	3,300	0,193
0,440	0,004	38,400	0,100	3,840	0,216
0,470	0,005	44,200	0,100	4,420	0,243
0,500	0,005	49,800	0,100	4,980	0,268

**Tabelle 5:** Messwerte mit einem  $2k\Omega$  Widerstand

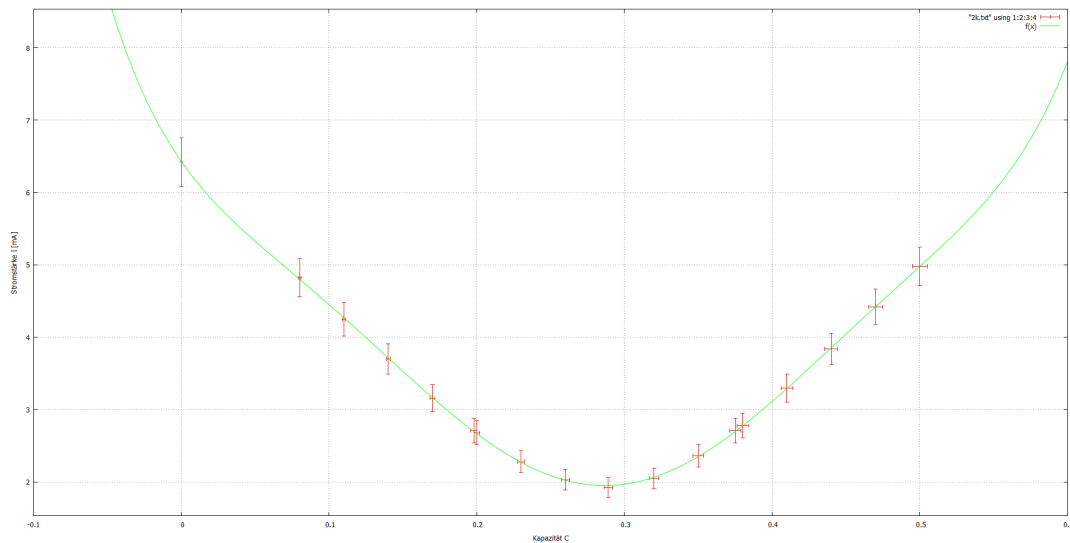


Abbildung 4: 2kΩ Widerstand

### 3.3. 2kΩ Widerstand

Im folgenden wurde die Werte von C und I im Diagramm aufgetragen.

Dem anscheinend polynomischen Verlaufs nach wurden die Messwerte beider Prozesse zusammen gegen die Funktion  $I(C) = a \cdot x^6 + b \cdot x^5 + c \cdot x^4 + d \cdot x^3 + e \cdot x^2 + f \cdot x + g$  mit *gnuplot* nach dem *least-squares*-Verfahren gefittet.

Variabel	Wert	Fehler
a	6919,65	$\pm 909,9$
b	-11829,1	$\pm 1414$
c	7273,85	$\pm 838,5$
d	-1880,89	$\pm 235,2$
e	220,707	$\pm 30,92$
f	-29,17	$\pm 1,547$
g	6,42	$\pm 0,017$

Tabelle 6: Linearer Fit zu Abbildung 4

Daraus ergibt sich ein Minimum von

$$I_{min} = (1,95 \pm 0,140)mA \Rightarrow I_{min} \cdot \sqrt{2} = (2,7577 \pm 0,160)mA \quad (3.11)$$

mit  $C_{min} = 0,285\mu F$  und  $C_1 = 0,194\mu F$  und  $C_2 = 0,38\mu F$  mit jeweils 1% Fehler.

Für die Spule lässt sich nun sagen, dass

$$L = \frac{1}{(2\pi f)^2 \cdot C} = 88,88mH \quad (3.12)$$

$$\Delta L = \sqrt{\left(\frac{\Delta f}{2\pi^2 f^3 C}\right)^2 + \left(\frac{\Delta C}{2\pi^2 f^2 C^2}\right)^2} = 1,24mH \quad (3.13)$$

So ergibt sich für die Spule  $L = (88,88 \pm 1,24)mH$ .

Der Verlustwiderstand der Schaltung ergibt sich aus

$$R_1 = \frac{1}{2\pi f(C_2 - C_1)} = 855,67\Omega \quad (3.14)$$

$$\Delta R_1 = \sqrt{\left(\frac{\Delta f}{\pi f^2(C_2 - C_1)}\right)^2 + \left(\frac{\Delta C_2}{\pi f(C_2 - C_1)}\right)^2 + \left(\frac{\Delta C_1}{\pi f(C_2 - C_1)}\right)^2} = 8,56\Omega \quad (3.15)$$

### 3.4. Innenwiderstand der Spule

Bei der direkten Bestimmung des Innenwiderstands der Spule mit Hilfe des Multimeters ergab sich

$$R_{innen} = (18,9 \pm 0,1)\Omega \quad (3.16)$$

Bei der Bestimmung aus den Resonanzkurven nutzt man den Umstand, dass bei  $R_p = \infty$  gilt

$$R_i = \frac{(2\pi f)^2 L^2}{R} = 31,186 \quad (3.17)$$

## 4. Diskussion

### 4.1. Parallelresonanzkreis

Die Werte für die Induktivität der Spule stimmten bei allen Messungen überein, es gab nur Unterschiede außerhalb des Messgenauigkeit. Die Werte für den Innenwiderstand der Spule hingegen weichen deutlich von einander ab. Dies liegt nicht mehr im Rahmen der Messungenauigkeiten und ist auf eine Erwärmung der Spule oder andere Einflüsse zurückzuführen.

## A. Anhang

### A.1. Fehlerrechnung

#### A.1.1. Stromstärke

$$\Delta I = \sqrt{\left(\frac{\Delta U}{R}\right)^2 + \left(\frac{U \cdot 5\% \cdot R}{R^2}\right)^2} \quad (\text{A.1})$$

### A.2. Herleitung

$$\begin{aligned} |I_{min}| \sqrt{2} &= \frac{|U|}{R} \sqrt{2} = \sqrt{\frac{1}{R^2} + \left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)^2} \cdot |U| \\ \Rightarrow \frac{2}{R^2} &= \frac{1}{R^2} + \left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)^2 \\ \Rightarrow \frac{1}{R} &= \omega_0 C_1 - \frac{1}{\omega_0 L} \quad \text{oder} \quad \frac{1}{R} = \omega_0 C_2 + \frac{1}{\omega_0 L} \\ \Rightarrow \frac{2}{R} &= \omega_0 C_1 - \omega_0 C_2 \\ \Longleftrightarrow R &= \frac{2}{\omega_0 (C_1 - C_2)} \end{aligned}$$